

Açıklama(lar): Instructions Use the space provided GOOD LUCK!	Öğrenci İmzası Student Signature	Ön Sayfa (lar) Puanı Front Page (s) Grade	
		Arka Sayfa (lar) Puanı Back Page(s) Grade	
		Toplam Puan Total Exam Grade	
Öğrenci Adı ve Soyadı Student Name and Surname		Sınav Tarihi Exam Date	27.03.2024
Öğrenci Numarası Student Number		Sınav Saat Aralığı Exam Time Interval	
Programı Program	Computer Engineering	Sınav Süresi (Dakika) Exam Duration (Minutes)	60
Ders Kodu Course Code	60714MEE0Z-ELE3144	Sınav Not Katkı Yüzdesi (%) Exam Percentage in Overall Grade (%)	%8
Ders Adı/Sınav Course Name/Exam	Digital System Laboratory/ MIDTERM		

QUESTIONS

Q1 (30pt)-

M is a decimal number which is $M=169$

- (5pt) Convert M into a **8 bit** binary number. Show your steps.
- (10pt) Convert the binary number found in part (a) to octal. Use direct conversion.
- (10pt) Convert the binary number found in part (a) to hexadecimal. Use direct conversion.
- (5pt) Obtain 1's complement of the binary number found in (a).

a-) 1010 1001

b-) $(251)_8$

c-) $(A9)_{16}$

d-) 0101 0110


Form No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Basım Tarihi	Sayfa
GS.OIM.F.34	-	-	18.04.2024 **	1/1

Bu dokümanın güncelliği sadece "BASIM TARİHİNDE" geçerlidir.

**** GÜNCEL DOKÜMAN İÇİN AĞA BAKINIZ ****

Q2 (40pt) -

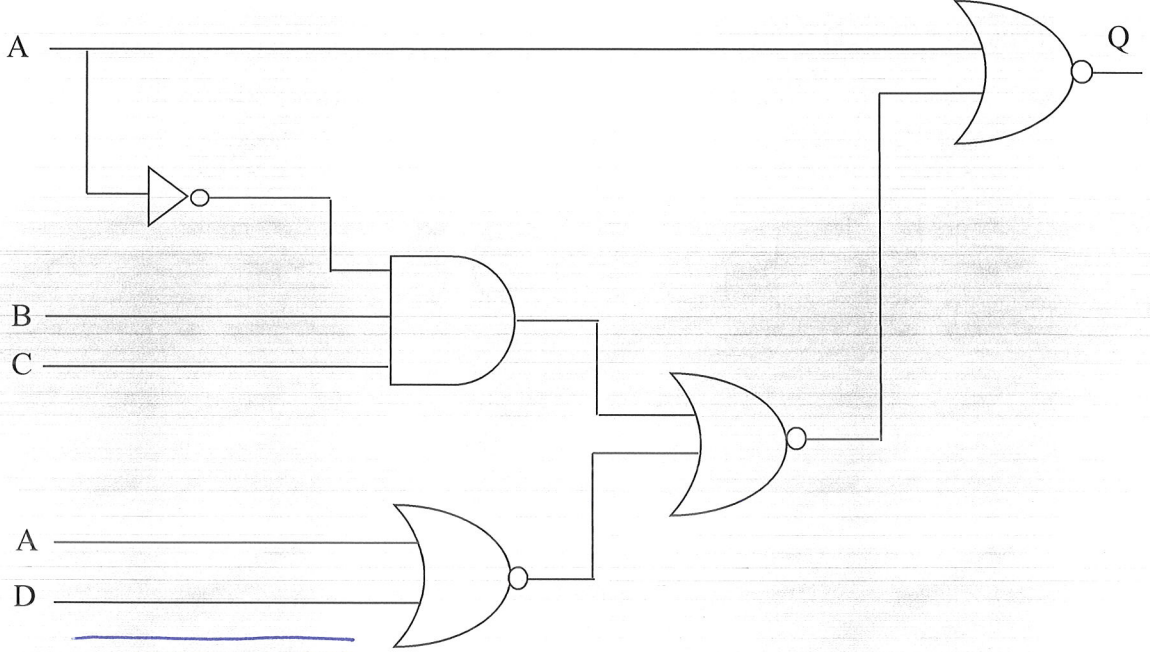- a) (5pt) Derive the Boolean expression (use Boole operators only, +, ., ') for the output of the following logic system. (**Do not simplify at this step!**)
b) (15pt) Simplify the expression. List the general boolean algebra theorems that are used (just explain what you are doing step by step).
c) (10pt) Create the corresponding truth table.
d) (10pt) Draw the simplified circuit.



a-) $Q = A + \bar{A}BC + \bar{A}D$

b-) • Demorgan

$$Q = \bar{A} (\bar{A}BC + \bar{A}D)$$

• Involution Law

$$Q = \bar{A} (\bar{A}BC + \bar{A}D)$$

• Demorgan Law

$$Q = \bar{A} (\bar{A}BC + \bar{A}D)$$

• Distribution Law

$$Q = \bar{A} \cdot \bar{A} \cdot B \cdot C + \bar{A} \cdot \bar{A} \cdot D$$

• Idempotent Law

$$Q = \bar{A}BC + \bar{A}D$$

c-) Truth Table:


A	B	C	D	Q
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Form No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Basım Tarihi	Sayfa
GS.OIM.F.34	-	-	18.04.2024 **	1/1


Bu dokümanın güncelliği sadece "BASIM TARİHİNDE" geçerlidir.

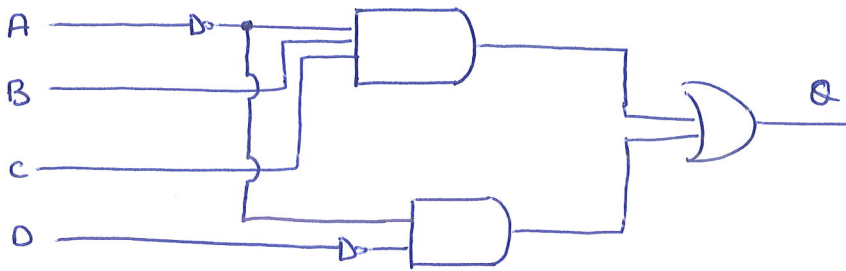** GÜNCEL DOKÜMAN İÇİN AĞA BAKINIZ **

d-) For Answer = $\bar{A}BC + \bar{A}\bar{D}$



For Answer = $\bar{A}(BC + \bar{D})$

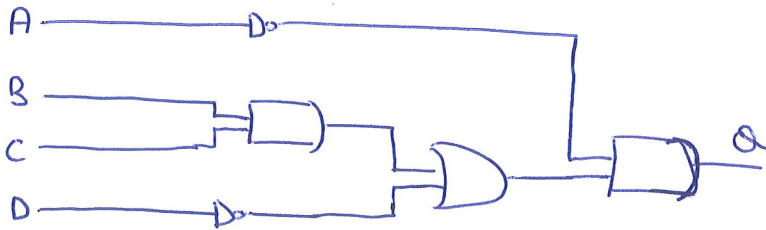


Q3 (30pt)-


$$Q = X + YZ + \bar{Y}\bar{Z}$$

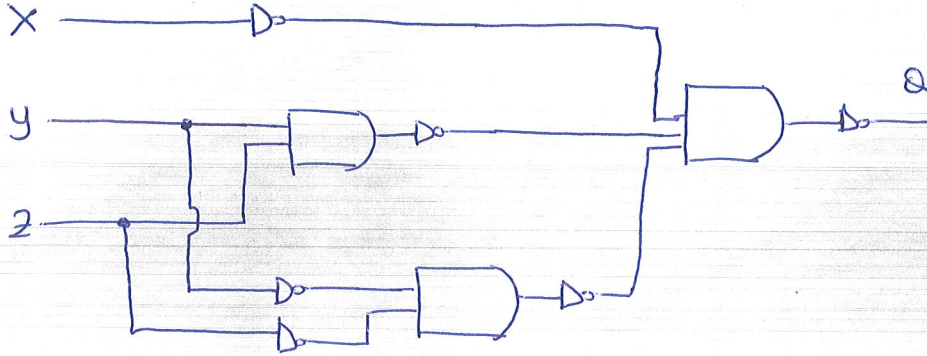- a) (15pt) Draw the circuit using only AND and NOT gates.
b) (15pt) Draw the circuit using only OR and NOT gates.

a-) $Q = \bar{Q} = \overline{X + YZ + \bar{Y}\bar{Z}} = \bar{X} \cdot \overline{YZ} \cdot \overline{\bar{Y}\bar{Z}}$



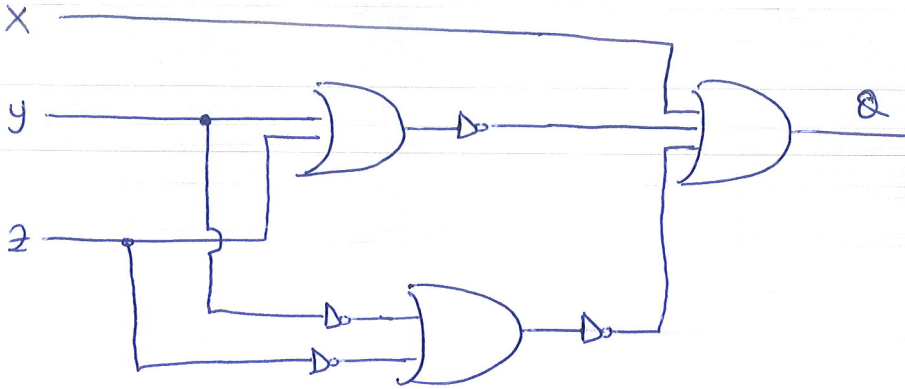b-) $\overline{\bar{Y}\bar{Z}} = YZ$ $\overline{\bar{Y}\bar{Z}} = \overline{\bar{Y}\bar{Z}}$
 $Q = X + \overline{\bar{Y}\bar{Z}} + \overline{\bar{Y}\bar{Z}} = X + \overline{\bar{Y}\bar{Z}} + \overline{\bar{Y}\bar{Z}} = X + \overline{\bar{Y}\bar{Z}} + YZ$



Form No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Basım Tarihi	Sayfa
GS.OİM.F.34	-	-	18.04.2024 **	1/1

Bu dokümanın güncelliği sadece "BASIM TARİHİNDE" geçerlidir.

**** GÜNCEL DOKÜMAN İÇİN AĞA BAKINIZ ****